

## **Εργασία:**

Διασύνδεση πληκτρολογίου με την πλακέτα DE2-115 και υλοποίηση ενός πολύ απλού calculator με πρόσθεση και αφαίρεση

### **1. Βασική ιδέα του κυκλώματος**

Στην εργασία αυτή μου ζητήθηκε να υλοποιήσω έναν απλό calculator ο οποίος θα παίρνει σαν είσοδο από το πληκτρολόγιο μονοψήφιους αριθμούς και θα εκτελεί δύο πράξεις πρόσθεση και αφαίρεση. Για την άσκηση επέλεξα οι αριθμοί να αναγνωρίζονται από το βασικό πληκτρολόγιο και από το numeric keypad. Το κύκλωμα αρχικά περιμένει σαν είσοδο τον πρώτο αριθμό, στη συνέχεια το πρόσημο της πράξης, έπειτα τον δεύτερο αριθμό και τέλος το κουμπί της ισότητας, ώστε να εμφανιστεί στην πλακέτα το αποτέλεσμα.

### **2. Αναλυτική περιγραφή και τρόπος υλοποίησης του κυκλώματος**

#### **2.1. Είσοδοι – έξοδοι κυκλώματος**


Για την υλοποίηση του κυκλώματος χρειαστήκαμε τρεις εισόδους (input=>sys\_clk,reset,keyb\_data), μία είσοδο-έξοδο (inout=>keyb\_clk) και έξι εξόδους (output=>HEX7, HEX6,HEX5,HEX4,HEX3,HEX2). Το sys\_clk είναι το ρολόι της πλακέτας, το reset είναι το SW[17] της πλακέτας, το keyb\_data η γραμμή μεταφοράς των δεδομένων από το πληκτρολόγιο, το key\_clk το ρολόι του πληκτρολογίου και

τα HEX7,...,HEX2 τα έξι πρώτα 7-segments για την αναπαράσταση της πράξης. Το παρακάτω πινακάκι μας δείχνει σε τι αντιστοιχεί το κάθε 7-segment.

7-SEGMENT	ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
HEX7	1 <sup>ο</sup> τελούμενο πράξης
HEX6	τελεστής πράξης
HEX5	2 <sup>ο</sup> τελούμενο πράξης
HEX4	σύμβολο ισότητας
HEX3	πρόσημο ή αριθμός αποτελέσματος
HEX2	αριθμός αποτελέσματος
 
## 2.2. Right shift registers, πολυπλέκτες 2 σε 1

Αρχικά μελέτησα διεξοδικά τα δύο site της εκφώνησης που ήταν στα αγγλικά, τα οποία εξηγούσαν τον τρόπο με τον οποίο το πληκτρολόγιο στέλνει πληροφορία στο host (στην περίπτωση μας είναι η πλακέτα). Από αυτή την μελέτη συμπεράνα ότι όταν πατήσουμε ένα κουμπί το πληκτρολόγιο στέλνει πολλαπλούς scan κωδικούς (τουλάχιστον 3, όπου ο καθένας έχει μήκος 8 bits), η δειγματοληψία του keyb\_data πρέπει να γίνεται όταν ανιχνευθεί αρνητική ακμή του key\_clk και ο προτελευταίος scan κωδικός είναι πάντα ο F0.



Χρησιμοποίησα δύο right shift registers τον keyb\_clk\_samples για την δειγματοληψία του ρολογιού του πληκτρολογίου και τον keyb\_data\_reg για την δειγματοληψία της γραμμής μεταφοράς των δεδομένων του πληκτρολογίου. Ο keyb\_clk\_samples έχει μέγεθος 6 bits, ώστε να εξαλείψω τυχόν θέματα θορύβου, ενώ ο keyb\_data\_reg έχει μέγεθος 11 bits, γιατί το πληκτρολόγιο εκτός από τον scan κωδικό μεγέθους 8 bits στέλνει ένα start bit που είναι πάντα 0, ένα parity bit και ένα stop bit, άρα για κάθε scan κωδικό στέλνει συνολικά 11 bits. Ο keyb\_data\_reg είναι απαραίτητο να αρχικοποιείται πάντα με 1, επειδή το πρώτο bit του scan κωδικού είναι 0, ώστε να ξέρω πότε έχει γεμίσει και πότε όχι. Οι δύο αυτοί καταχωρητές λειτουργούν στις θετικές ακμές του ρολογιού της πλακέτας ή στις θετικές ακμές του reset. Ο keyb\_clk\_samples σε κάθε θετική ακμή του ρολογιού της πλακέτας δειγματοληπτεί τη γραμμή μεταφοράς του ρολογιού του πληκτρολογίου κάνοντας shift κάθε φορά μια θέση προς τα δεξιά. Επομένως τα πιο πρόσφατα δείγματα βρίσκονται στις σημαντικότερες θέσεις του καταχωρητή. Άρα αν το keyb\_clk\_samples=000111, έχω εντοπίσει μια αρνητική ακμή του ρολογιού του πληκτρολογίου, οπότε ο keyb\_data\_reg δειγματοληπτεί τη γραμμή μεταφοράς keyb\_data κάνοντας επίσης κάθε φορά shift μια θέση προς τα δεξιά. Αν ο καταχωρητής keyb\_data\_reg έχει γεμίσει, δηλαδή το λιγότερο σημαντικό ψηφίο του είναι 0 (αφού το πρώτο ψηφίο που στέλνει το πληκτρολόγιο είναι πάντα 0 και τον είχαμε αρχικοποιήσει όλο με 1), τότε κρατάμε τα 8 από τα 11 bit, δηλαδή τον

καθαρό scan κωδικό στον καταχωρητή `keyb_data_8bit`, ώστε να τα πάρει σαν είσοδο ο πρώτος αποκωδικοποιητής, να μας βγάλει σαν έξοδο την τιμή του κουμπιού που πατήθηκε στο δυαδικό και να την αποθηκεύσει στον καταχωρητή `c` μεγέθους 6 bits. Εδώ να σημειώσω πως ο πρώτος αποκωδικοποιητής μπορεί να αποκωδικοποιήσει μόνο αριθμούς. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, δηλαδή αν πατηθεί οποιοδήποτε άλλο κουμπί που δεν αντιστοιχεί σε αριθμό η έξοδος του αποκωδικοποιητή θα είναι `c=100000`. Επειδή κανένας αριθμός δεν έχει σημαντικότερο ψηφίο στον καταχωρητή `c` μονάδα, ελέγχοντας μόνο το `c[5]`, ξέρουμε αν έχει πατηθεί αριθμός ή όχι. Ο πρώτος αποκωδικοποιητής περιέχει όλους τους scan κωδικούς των αριθμών (0-9) από το βασικό πληκτρολόγιο και από το numeric keypad. Όταν κρατήσουμε τα 8 bits του scan κωδικού στον καταχωρητή `keyb_data_8bit`, αρχικοποιούμε ξανά τον καταχωρητή `keyb_data_reg` με 1, ώστε να κάνουμε λήψη του επόμενου scan κωδικού. Επίσης, όσο ο καταχωρητής `keyb_data_reg` είναι γεμάτος το `keyb_clk=0`, ώστε να μην μπορούμε να ανιχνεύσουμε αρνητική ακμή και άρα να μην μπορεί το πληκτρολόγιο να μας στείλει δεδομένα, ενώ όταν ο καταχωρητής αρχικοποιηθεί ξανά με 1 τότε το `keyb_clk` συνεχίζει να παίρνει τιμές από το πληκτρολόγιο. Σημαντικό ρόλο στο κύκλωμα παίζουν οι παρακάτω δύο πολυπλέκτες 2 σε 1.

```
assign mux=(next_calc_state ==WAIT_EQ)?result:c;
```

```
assign result=op?a+(~b)+1'b1:a+b;
```

Ο πρώτος πολυπλέκτης κανονίζει τι θα στείλω στον δεύτερο αποκωδικοποιητή σαν είσοδο. Έτσι αν η επόμενη κατάσταση του fsm είναι WAIT\_EQ, δηλαδή έχω δώσει τα δύο τελούμενα και τον τελεστή στέλνω στον αποκωδικοποιητή το result, αλλιώς στέλνω το c. Ο δεύτερος πολυπλέκτης κανονίζει τι πράξη θα εκτελεστεί ανάλογα με την τιμή του καταχωρητή op. Έτσι αν op=1 εκτελείται αφαίρεση, αλλιώς αν op=0 εκτελείται πρόσθεση. Να σημειώσω πως η δουλειά του δεύτερου αποκωδικοποιητή είναι να αποκωδικοποιεί όλα τα δυνατά αποτελέσματα των δύο πράξεων. Άρα αποκωδικοποιεί όλους τους αριθμούς στο διάστημα [-9,18]. Η έξοδος του είναι δύο καταχωρητές disp1, disp2 των 7 bits όπου ο κάθε καταχωρητής ανάλογα την κατάσταση του fsm αντιστοιχίζεται σε ένα διαφορετικό 7-segment. Ο καταχωρητής disp1 χρειάζεται μόνο στην αναπαράσταση του αποτελέσματος. Άρα το αντίστοιχο 7-segment θα είναι είτε σβηστό αν το αποτέλεσμα είναι μονοψήφιο θετικό, είτε το πρόσημο μείον αν το αποτέλεσμα είναι μονοψήφιο αρνητικό, είτε αριθμός αν το αποτέλεσμα είναι διψήφιο. Ο καταχωρητής disp2 ανάλογα αν την κατάσταση του fsm αναπαριστά ή τελούμενο ή μέρος του αποτελέσματος.

Μέχρι στιγμής έχω αναλύσει τον καταχωρητή δειγματοληψίας του ρολογιού του πληκτρολογίου, τον καταχωρητή δειγματοληψίας της γραμμής μεταφοράς των δεδομένων του πληκτρολογίου, τον πρώτο αποκωδικοποιητή

που επιστρέφει την δυαδική τιμή των τελούμενων της πράξης στο διάστημα  $[0,9]$  και τον δεύτερο αποκωδικοποιητή ο οποίος επιστρέφει τις τιμές των 7-segments για τους αριθμούς στο διάστημα  $[-9,18]$ . Οτιδήποτε άλλο δώσουμε σαν είσοδο που δεν είναι μέσα στο διάστημα αυτό η έξοδος για τα disp1, disp2 θα είναι το e για το αντίστοιχο 7-segment.

### **2.3. Μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων (fsm)**

Το τελευταίο μέρος του κυκλώματος που συνδέει όλα τα παραπάνω είναι η μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων (finite state machine - fsm). Σύμφωνα με την εκφώνηση και την λογική λειτουργίας του calculator έχουμε 4 κύριες και 2 δευτερεύουσες καταστάσεις λειτουργίας του fsm. Αυτές είναι WAIT\_OPERAND1, WAIT\_OPERATOR, WAIT\_OPERAND2, WAIT\_EQ, WAIT\_F0, AFTER\_F0. Για να περάσω από οποιαδήποτε κύρια κατάσταση σε μία άλλη πρέπει να περάσω πρώτα από τις καταστάσεις WAIT\_F0 και AFTER\_F0. Το γιατί πρέπει να γίνει αυτό θα το εξηγήσω παρακάτω. Το fsm εκτελείται σε κάθε θετική ακμή του ρολογιού της πλακέτας και όταν έχω λάβει ένα scan κωδικό. Στο reset του fsm αρχικοποιώ όλα τα 7-segment να είναι σβηστά, καθώς και την επόμενη κατάσταση του next\_calc\_state να είναι η WAIT\_OPERAND1.

#### **2.3.1. Κατάσταση WAIT\_OPERAND1**

Την επόμενη φορά που θα λάβω ένα scan κωδικό αφού η τιμή του next\_calc\_state είναι η WAIT\_OPERAND1 κατάσταση, θα σβήσω όλα τα 7-segment της πλακέτας εκτός από το HEX7 επειδή σε αυτό το segment θέλω να δείξω τον αριθμό που πατήθηκε μόλις ή το e αν έχει πατηθεί οτιδήποτε άλλο

εκτός από αριθμό. Για να διαπιστώσουμε αν έχει πατηθεί αριθμός ή όχι αρκεί να δούμε αν το `c[5]` είναι διάφορο του 1 και αν ισχύει τότε έχει πατηθεί αριθμός. Αν έχει πατηθεί αριθμός κρατάω σε έναν καταχωρητή `a` την έξοδο του πρώτου αποκωδικοποιητή `c` και ορίζω σαν `next_calc_state`, δηλαδή επόμενη κατάσταση του fsm την `WAIT_F0`. Είτε έχει πατηθεί αριθμός, είτε όχι δείχνουμε στο `HEX7` την έξοδο του αποκωδικοποιητή `disp2`, όπου στην περίπτωση που είναι αριθμός θα ανάψει ο αριθμός, αλλιώς θα ανάψει το `e`. Επίσης κρατάμε την κύρια κατάσταση του fsm στον καταχωρητή `state`, η οποία είναι η `WAIT_OPERAND1` και θα μας χρειαστεί στην κατάσταση `AFTER_F0`. Η τιμή του καταχωρητή `state` θα μας ορίσει την τιμή του καταχωρητή `next_calc_state`. Συμπέρασμα πως αν πατηθεί οτιδήποτε εκτός από αριθμό θα ανάψει το `e` στο `HEX7` και το fsm θα κολλήσει στην κατάσταση `WAIT_OPERAND1`, μέχρι να δώσουμε έναν αριθμό.

### **2.3.2. Κατάσταση WAIT\_OPERATOR**

Στην κατάσταση αυτή περιμένουμε από το πληκτρολόγιο τον τελεστή πρόσθεσης ή τον τελεστή αφαίρεσης. Αν πατηθεί κάποιος από τους δύο τελεστές δείχνουμε στο `HEX6` της πλακέτας το αντίστοιχο σύμβολο πράξης, εκχωρούμε στον καταχωρητή `op` το 0 αν πρόκειται για πρόσθεση ή το 1 αν πρόκειται για αφαίρεση και στον καταχωρητή `next_calc_state` την κατάσταση `WAIT_F0`. Επίσης κρατάμε την κύρια κατάσταση του fsm στον καταχωρητή `state` οποία είναι η `WAIT_OPERATOR`, όπου θα μας χρειαστεί πάλι στην κατάσταση `AFTER_F0`. Αν πατηθεί οτιδήποτε άλλο

εκτός από (+) ή (-) το fsm δείχνει το e στο αντίστοιχο 7-segment της πλακέτας και κολλάει στην κατάσταση WAIT\_OPERATOR, μέχρι να πατήσουμε ένα από τα δύο πλήκτρα. Οι scan κωδικοί πρόσθεσης και αφαίρεσης ελέγχονται μέσα στο fsm.

### **2.3.3. Κατάσταση WAIT\_OPERAND2**

Όπως και στην κατάσταση WAIT\_OPERAND1 που περιμένουμε το πρώτο τελούμενο της πράξης, στην κατάσταση αυτή περιμένουμε το δεύτερο τελούμενο της πράξης. Οι ενέργειες είναι αντίστοιχες στις δύο καταστάσεις με μόνη διαφορά πως εδώ δεν σβήνουμε τα υπόλοιπα 7-segment της πλακέτας και την έξοδο του πρώτου αποκωδικοποιητή την αποθηκεύουμε σε έναν ξεχωριστό καταχωρητή b.

### **2.3.4. Κατάσταση WAIT\_EQ**

Η κατάσταση αυτή αντιστοιχεί στην περίπτωση που πατήσουμε το πλήκτρο (=), ώστε να εμφανιστεί το αποτέλεσμα στα αντίστοιχα 7-segment. Αν λοιπόν πατηθεί το (=), τότε στο HEX4 δείχνουμε το (=), στο HEX3 την τιμή του disp1 (σβηστό ή αριθμός ή το αρνητικό πρόσημο) και στο HEX2 την τιμή του disp2 (αριθμός). Η επόμενη κατάσταση του fsm θα είναι η WAIT\_F0. Αν δεν πατηθεί το (=), ανάβει το e. Τέλος κρατάμε την κύρια κατάσταση του fsm, δηλαδή την WAIT\_EQ.

### **2.3.5. Κατάσταση WAIT\_F0**



Όπως είπα παραπάνω πατώντας ένα πλήκτρο στέλνονται πολλαπλοί scan κωδικοί. Ο προτελευταίος είναι πάντα ο F0. Ο κωδικός αυτός στέλνεται όταν αφήσουμε το πλήκτρο ακολουθούμενος από έναν ακόμα κωδικό ο οποίος τις πιο πολλές φορές είναι ο scan κωδικός του κουμπιού. Αυτή η κατάσταση είναι πολύ σημαντική, γιατί αν εμείς πατάμε για πολύ ώρα το κουμπί δεν μπορούμε να αλλάξουμε κατάσταση αν δεν ξέρουμε πως το έχουμε αφήσει. Αν αλλάξουμε κατάσταση πριν αφήσουμε το κουμπί, τότε και στην επόμενη κατάσταση θα θεωρηθεί πως πατάμε το ίδιο με πριν κουμπί, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί σωστά ο calculator, εμφανίζοντας το e και στο επόμενο 7-segment. Επομένως η κατάσταση αυτή ελέγχει τότε ο scan κωδικός είναι ο F0 και μόνο τότε προχωράμε στην επόμενη κατάσταση που είναι η κατάσταση AFTER\_F0.

### 2.3.6. Κατάσταση AFTER\_F0

Είναι η πιο σημαντική κατάσταση στο fsm, επειδή σε αυτή αποφασίζεται ποια θα είναι η επόμενη κύρια κατάσταση. Έτσι ανάλογα με την τρέχουσα κύρια κατάσταση state, θα αποφασίσω ποια θα είναι η επόμενη κατάσταση next\_calc\_state του fsm. Η αλληλουχία των καταχωρητών state και next\_calc\_state φαίνεται στο παρακάτω πίνακάκι.


state	next_calc_state
WAIT_OPERAND1	WAIT_OPERATOR
WAIT_OPERATOR	WAIT_OPERAND2
WAIT_OPERAND2	WAIT_EQ
WAIT_EQ	WAIT_OPERAND1

Στην τελευταία περίπτωση όπου το state=WAIT\_EQ, το next\_calc\_state=WAIT\_OPERAND1, ώστε το fsm να είναι έτοιμο να εκτελέσει την επόμενη πράξη.

### 3. Εξομοίωση στο Modelsim

Εξομοίωσα στο modelsim το κύκλωμα εκτελώντας μια πρόσθεση και μία αφαίρεση στο ίδιο testbench. Αρχικά εκτελείται η πρόσθεση και στην συνέχεια η αφαίρεση. Η πρόσθεση που εκτελέστηκε είναι  $9+9$  και η αφαίρεση  $2-9$ . Παρακάτω φαίνονται screenshots από την εξομοίωση των δύο πράξεων.

Πρόσθεση 9+9

 

Αφαίρεση 2-9

